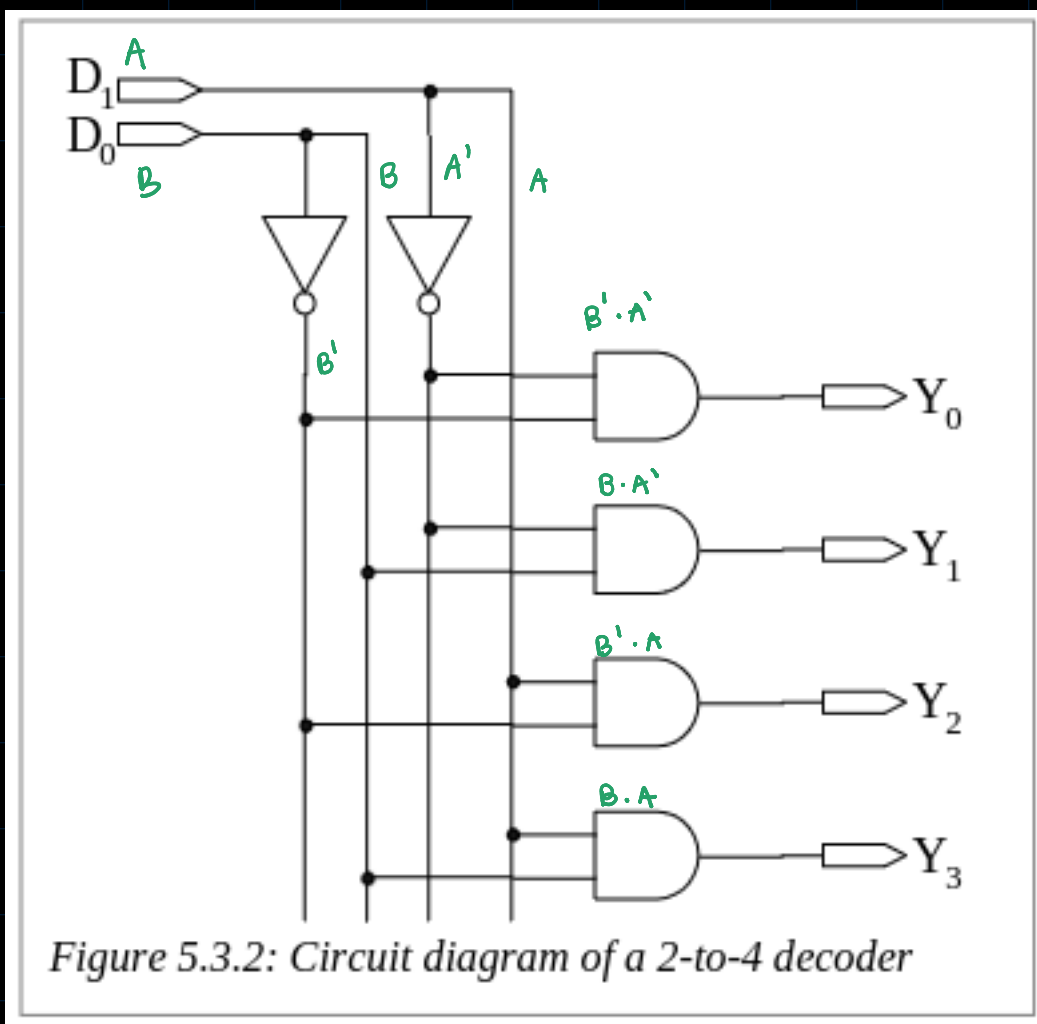


Part 1



$$Y_0 = D_1' \cdot D_0'$$

$$Y_1 = D_1' \cdot D_0$$

$$Y_2 = D_1 \cdot D_0'$$


$$Y_3 = D_1 \cdot D_0$$

Y0 Output			Y1 Output		
D1	D0	D1'.D0'	D1	D0	D1'.D0'
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0

Y2 Output			Y3 Output		
D1	D0	D1.D0'	D1	D0	D1.D0
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1

Part 3

a) 4-1 Multiplexer-

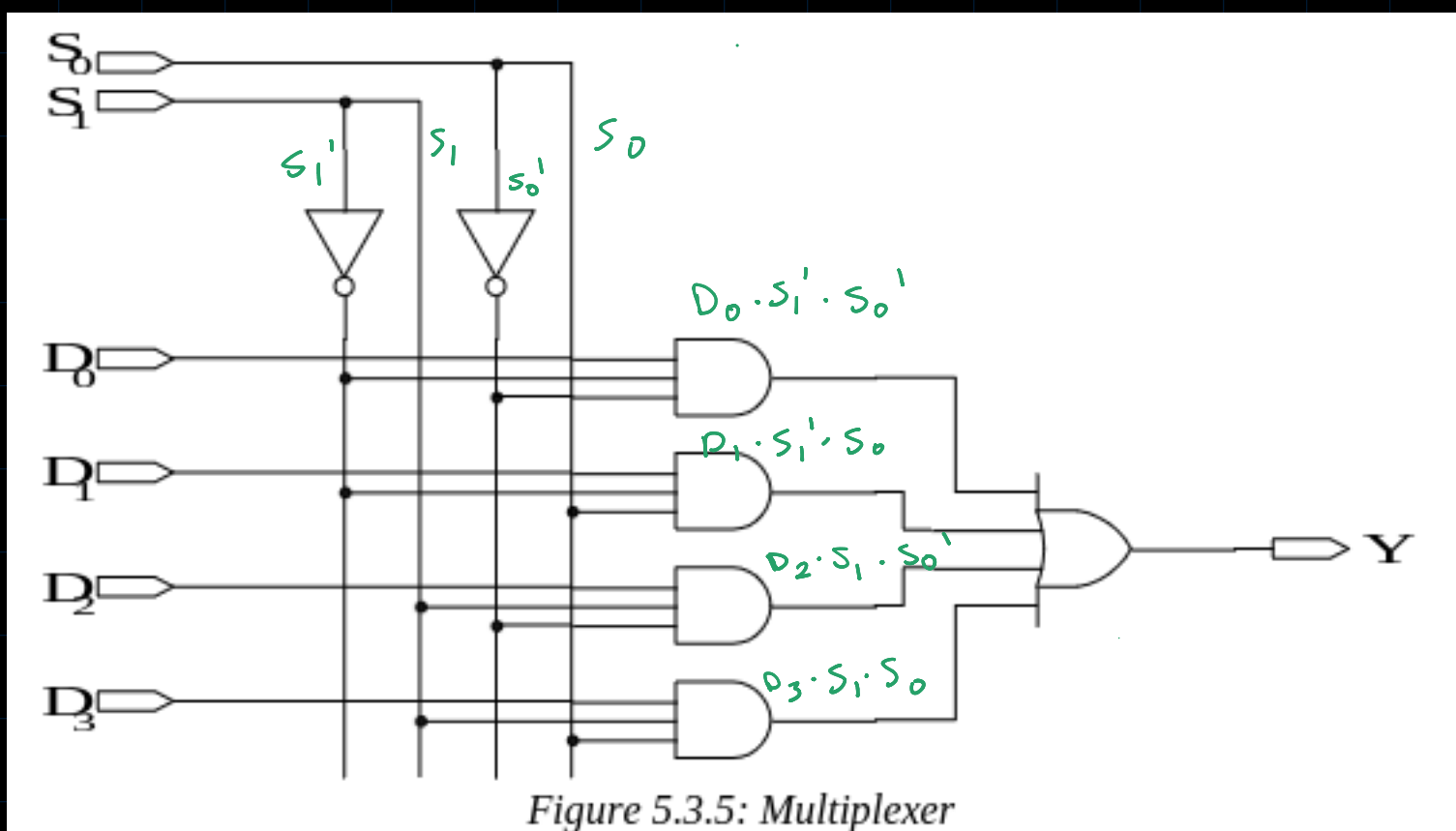

S1	S0	D0	D1	D2	D3
0	0	0	X	X	X
0	0	1	X	X	X
0	1	X	0	X	X
0	1	X	1	X	X
1	0	X	X	0	X
1	0	X	X	1	X
1	1	X	X	X	0
1	1	X	X	X	1

$$Y = (D_0 \cdot S_1' \cdot S_0') + (D_1 \cdot S_1' \cdot S_0) + (D_2 \cdot S_1 \cdot S_0') + (D_3 \cdot S_1 \cdot S_0)$$

3.D1