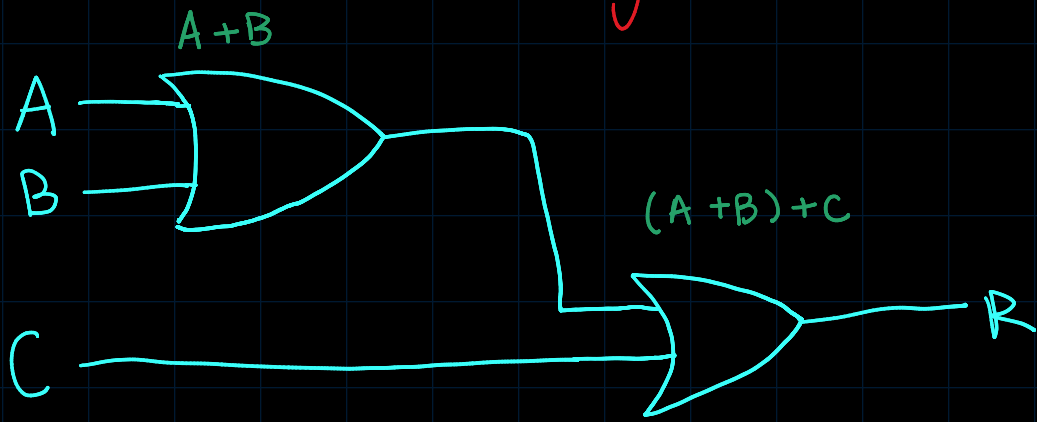


5.1.1: One-Chip Logic


PRELAB #1



$$(A+B)+C=R$$

A	B	C	A+B	(A+B)+C
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

5.1.2 Two chip logic

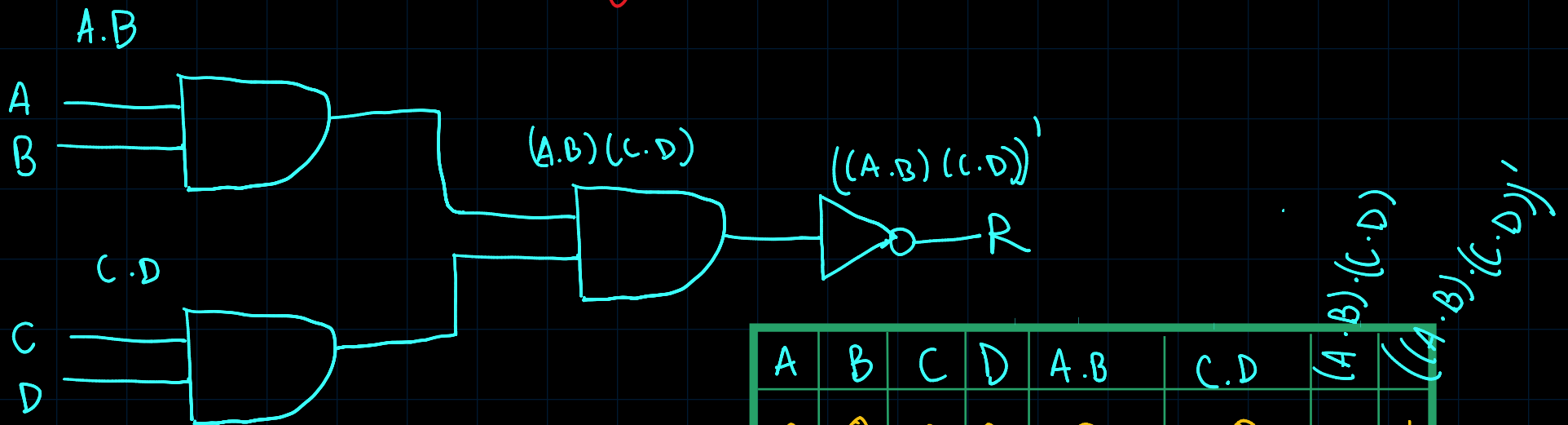


$$((A.B)(C.D))'=R$$

A	B	C	D	A.B	C.D	(A.B)(C.D)	((A.B)(C.D))'
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1


1 1 1 1 1 1 1 0

5.1.3 Three-Chip Logic

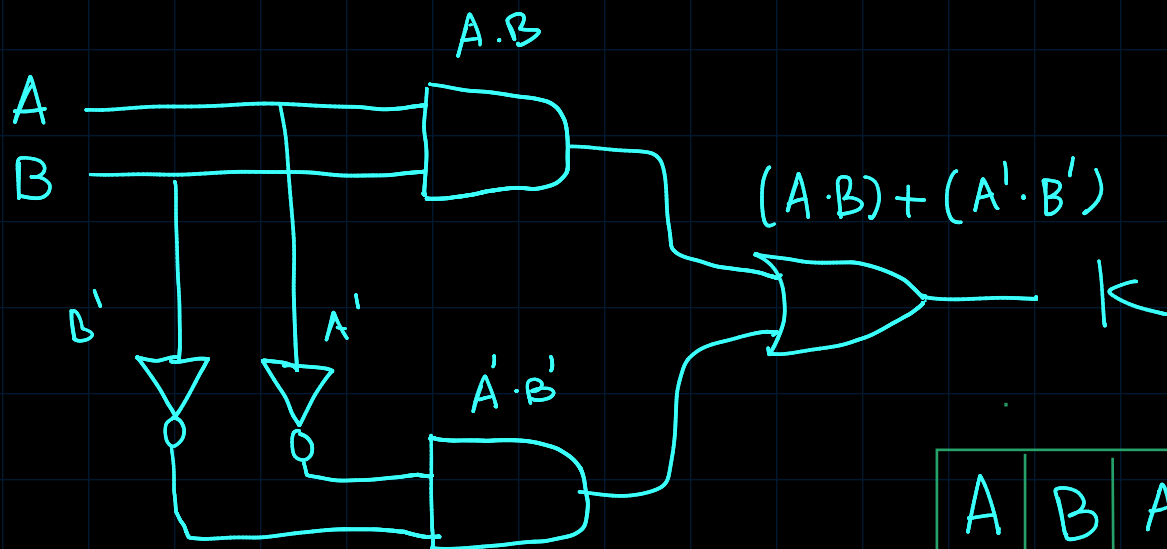

A	B	A'	B'	$A \cdot B$	$A' \cdot B'$	$(A \cdot B) + (A' \cdot B')$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1

5.1.5 Ex. OR

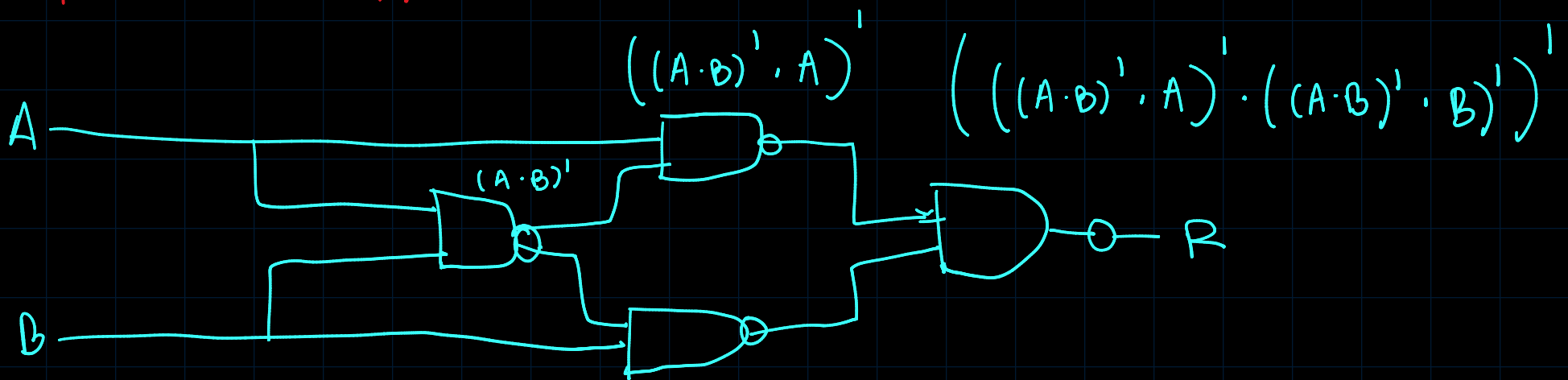


$$((A \cdot B)' \cdot A)' \cdot ((A \cdot B)' \cdot B)' = R$$

A	B	$(A \cdot B)'$	$((A \cdot B)' \cdot A)'$	$((A \cdot B)' \cdot B)'$	R
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0



5.1.6 AND Circuit

Simplified is great!

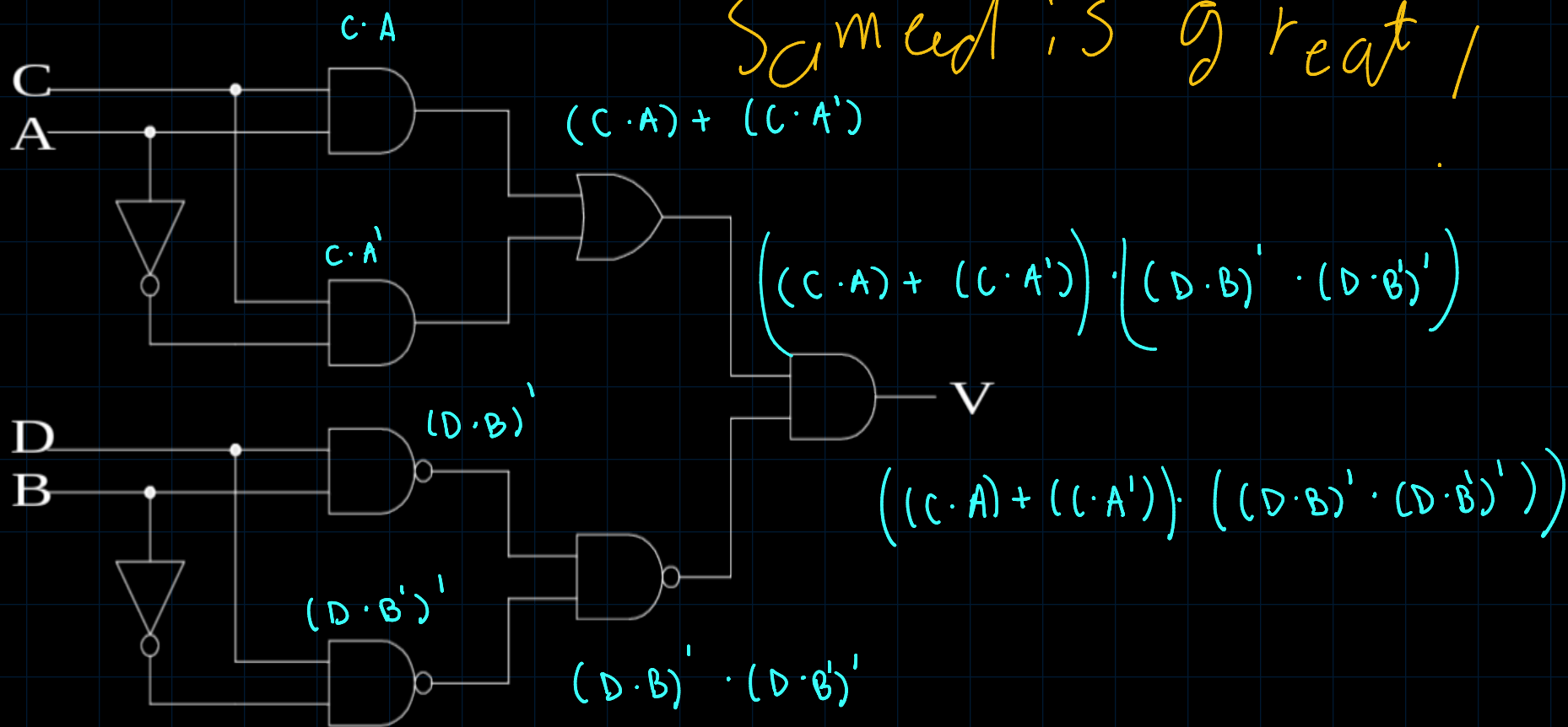

C	A	D	B	$C \cdot A$	$C \cdot A'$	$(D \cdot B)'$	$(D \cdot B')'$	$(C \cdot A) + (C \cdot A')$	$(D \cdot B)' \cdot (D \cdot B')'$	R
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1

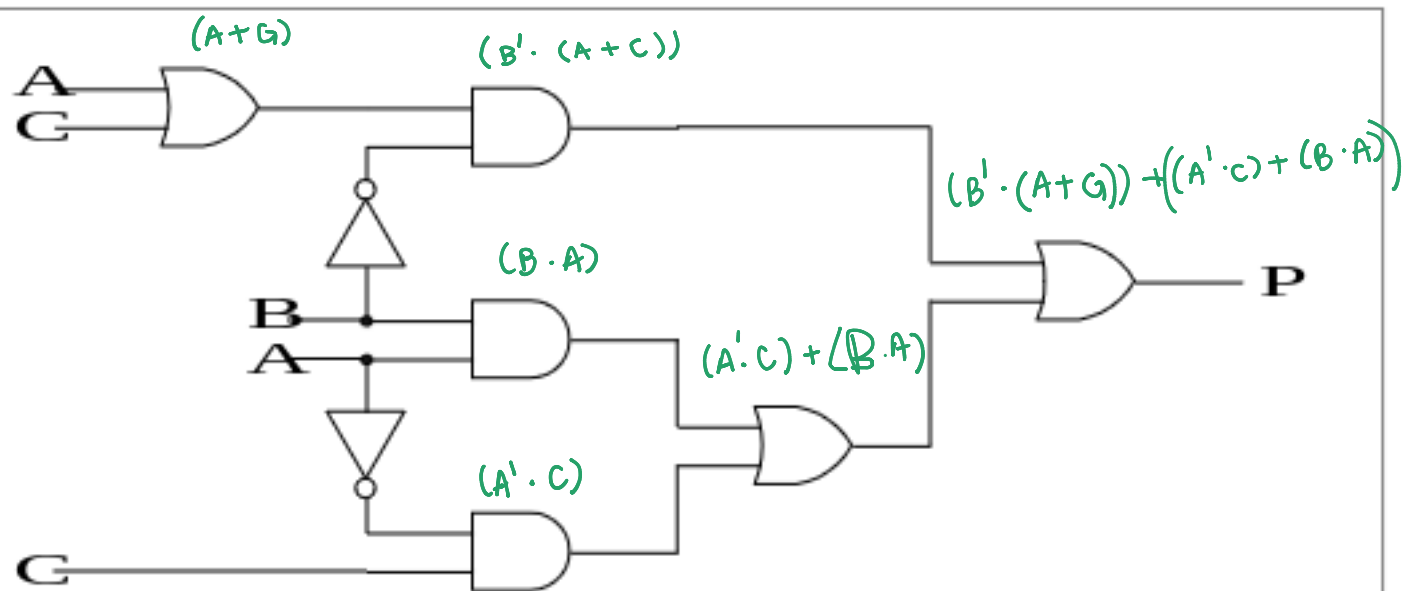


Figure 5.1.7: OR circuit

5.1.7 OR Circuit							$((B' \cdot (A+C)) + ((A' \cdot C) + (C \cdot A))) = R$		
A	B	C	$(A+C)$	$(B \cdot A)$	$(A' \cdot C)$	$(B' \cdot (A+C))$	$((A' \cdot C) + (B \cdot A))$	$((B' \cdot (A+C)) + ((A' \cdot C) + (C \cdot A))) = R$	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1

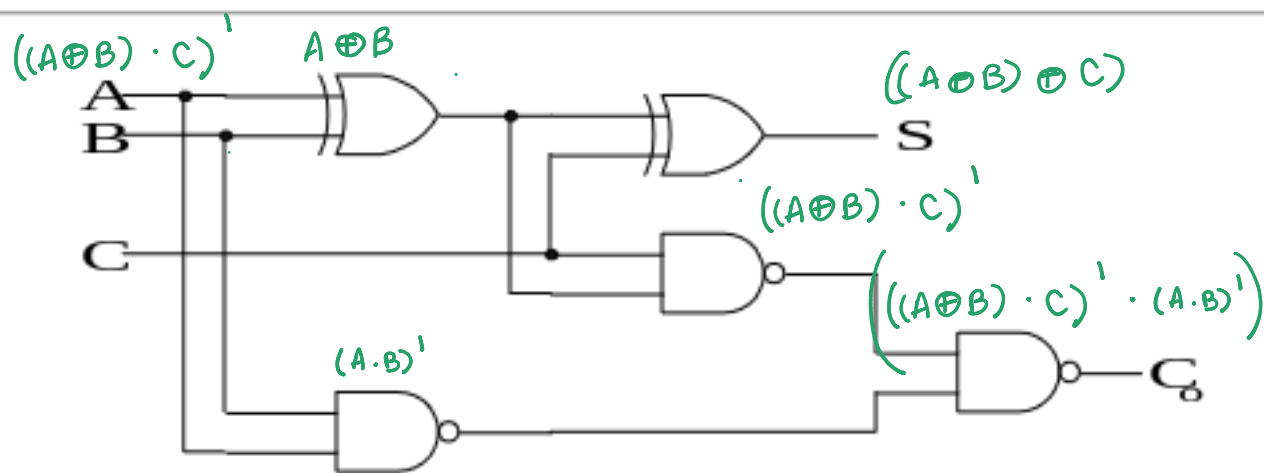


Figure 5.1.8: Multiple output circuit

5.1.8 Multiple Output Circuit			$((A \oplus B) \cdot C)' \cdot (A \cdot B)' = C_0$			$((A \oplus B) \oplus C) = S$		
A	B	C	$(A \oplus B)$	$(A \cdot B)'$	$((A \oplus B) \cdot C)'$	$((A \oplus B) \oplus C)$		
0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0